

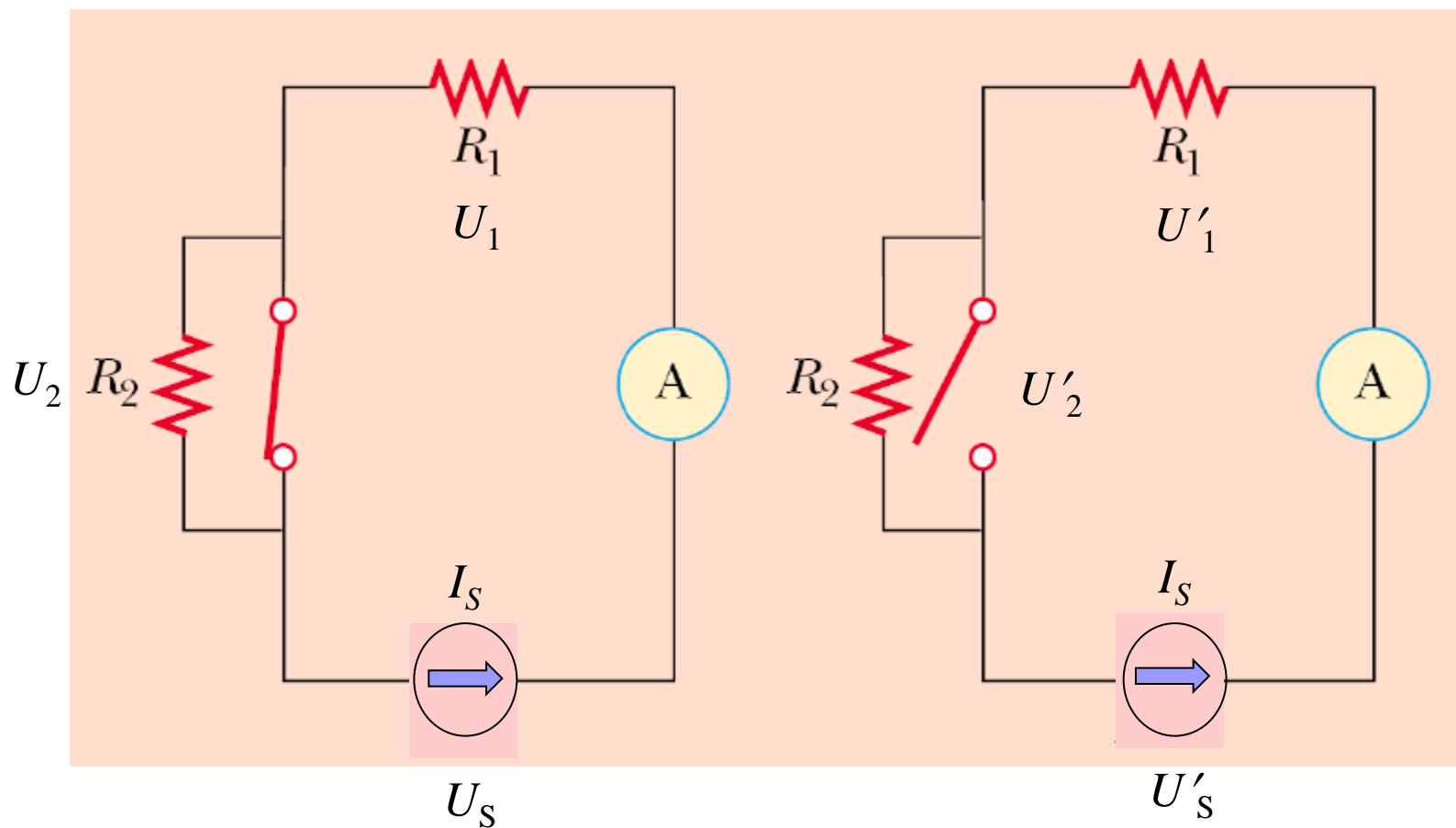


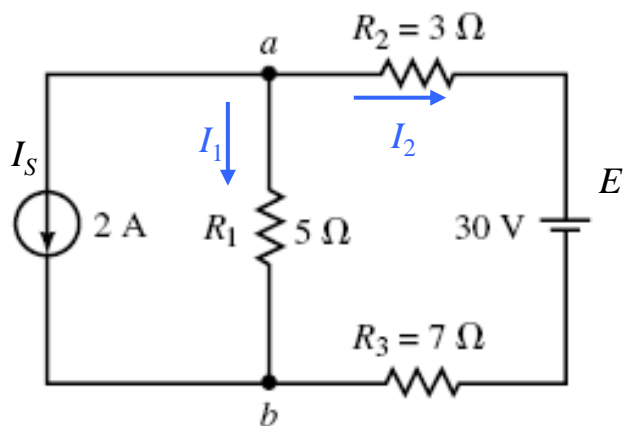При отворен и затворен прекинувач да се определат сите
напони на елементите од колото.



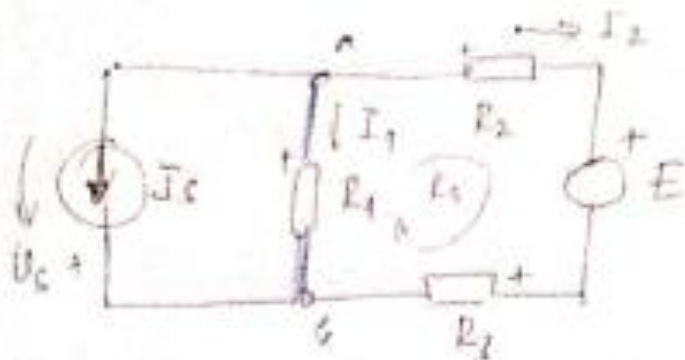

Кирхофови закони



$$n_j = 2$$

$$n_g = 3$$

$$n' = n_j - 1 = 1$$

$$n'' = n_g - (n_j - 1) = 3 - 1 = 2$$

$$n_g = n' + n'' = 3$$

Виток #1 и #2 выберем I_1, I_2 = ?


$$\begin{cases} \text{I}^a: & I_1 + I_2 + I_S = 0 \\ \text{I}^b: & R_1 I_1 - R_2 I_2 - E - R_3 I_2 = 0 \end{cases}$$

$$I_S, I_2$$


$$U_{ab} = R_1 I_1 = R_2 I_2 + E + R_3 I_2$$

$$U_S = U_{ba} = -U_{ab}$$

$$P_{I_S} = U_S I_S$$

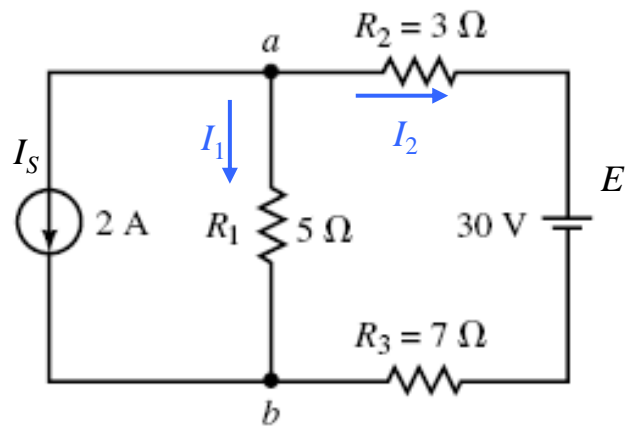

Еквивалентирање

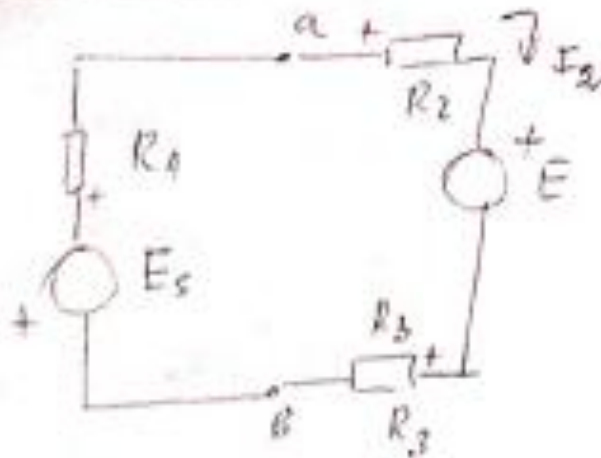

$$E_s = I_s R_1$$



$$\sum U = 0$$

$$-E - R_3 I_2 - E_s - R_2 I_2 - R_1 I_2 = 0$$

$$I_2 = - \frac{E_s + E}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$V_{ab} = (R_2 + R_3) I + E$$

Еквивалентирање

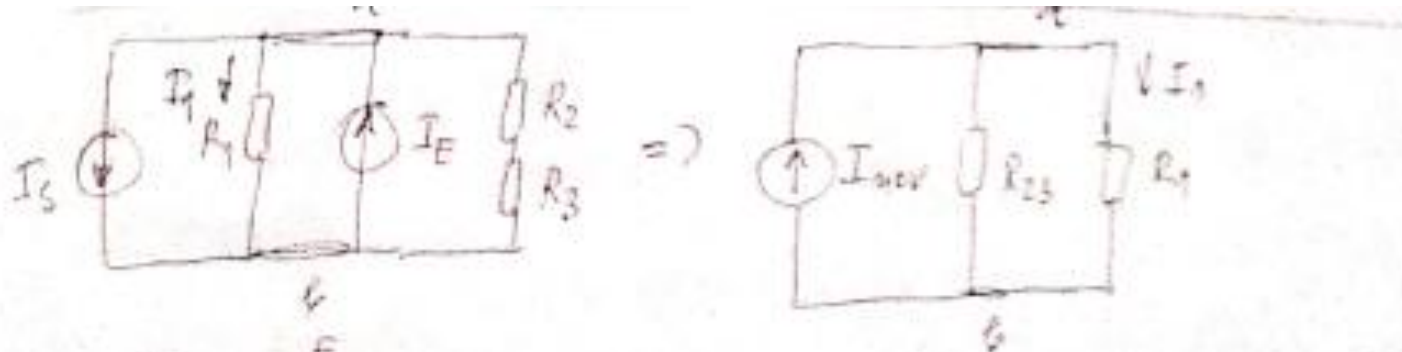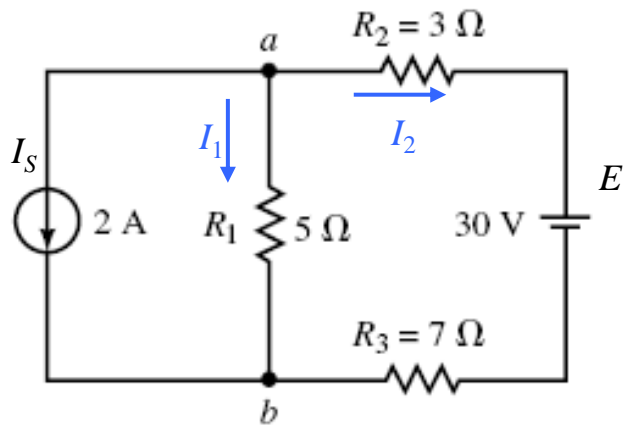


$$I_E = \frac{E}{R_2 + R_3}$$

$$I_{nov} = I_E - I_S$$

$$R_{23} = R_2 + R_3$$


$$I_1 = \frac{E_{nov}}{R_1 + R_{23}}$$
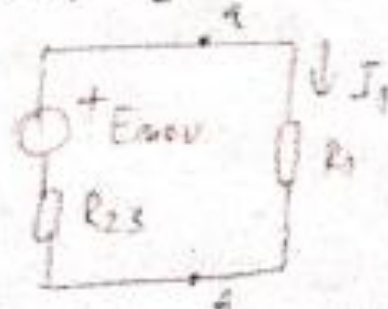
$$E_{nov} = I_{nov} \cdot R_{23} \Rightarrow$$




$$U_{ab} = R_1 I_1$$

Трансфигурација $Y \rightarrow \Delta$

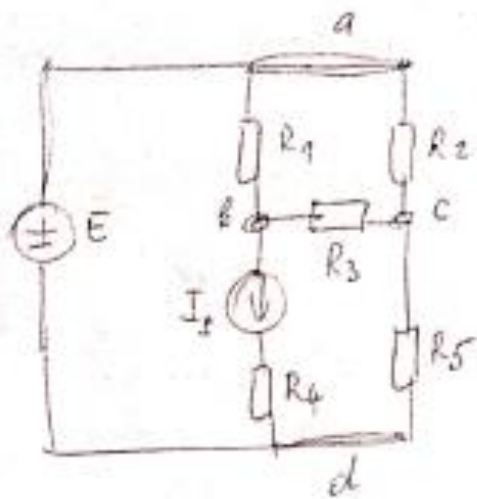


\Rightarrow

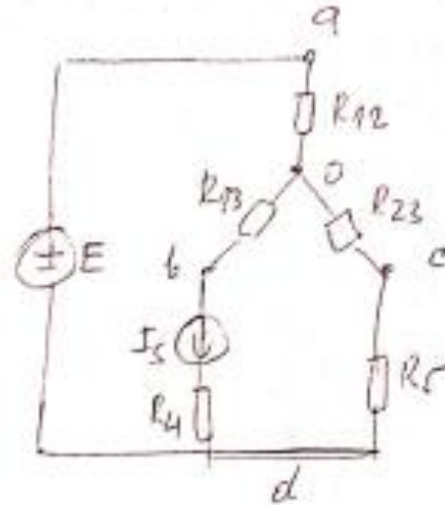

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_{13} = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

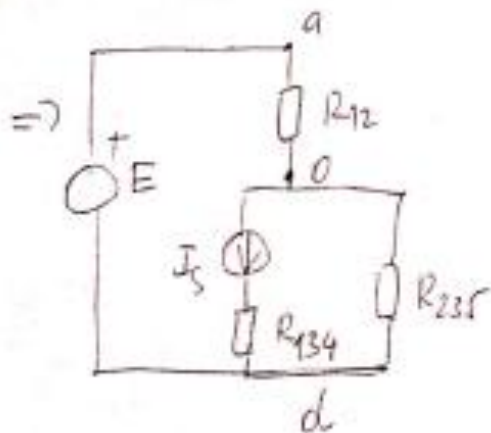
$$R_{23} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3 + R_4}$$



$$R_{134} = R_{13} + R_4$$

$$R_{235} = R_{23} + R_5$$

\Rightarrow

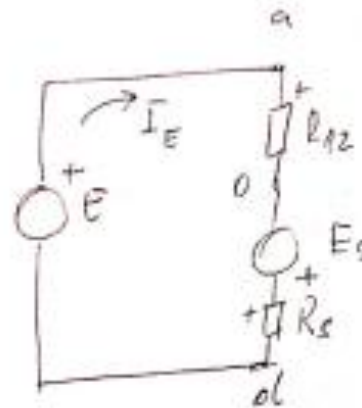

$$\sum U = 0$$

$$E - R_{12} I_E + E_s -$$

$$- R_5 I_E = 0$$


$$I_E = \frac{E + E_s}{R_{12} + R_5}$$

$$E_s = I_s R_{235}$$

$$R_5 = R_{235}$$

$$P_E = E I_E$$

Кирхофови закони

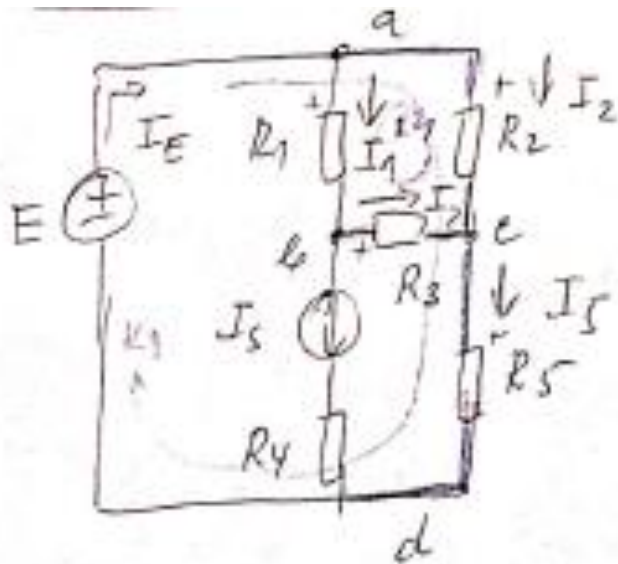

$$\begin{aligned}
 j^a: & I_1 + I_2 - I_E = 0 \\
 j^b: & I_3 + I_5 - I_1 = 0 \\
 j^d: & I_E - I_3 - I_5 = 0 \\
 k_1: & E - R_2 I_2 - R_5 I_5 = 0 \\
 k_2: & -R_2 I_2 + R_3 I_3 + R_1 I_1 = 0
 \end{aligned}$$

$$I_1, I_2, I_3, I_5, I_E$$

$$n_j' = 4$$

$$n_g = 6$$

$$n' = n_j' - 1 = 4 - 1 = 3$$

$$n'' = n_g - (n_j' - 1) = 6 - 3 = 3$$

Вскупно $n' + n'' = n_g = 6$ Неодознати величини $n_g - 1 = 5$ равенки