
## І-група (испитот трае 120 минути)

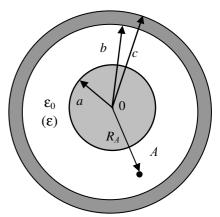1. (13 поени) а) Даден е воздушен сферен кондензатор со радиус a на внатршната електрода и со радиуси b и c на надворешната електрода. Кондензаторот е наелектризиран со непознато количество електрицитет, но познато е дека густината на енергија на електричното поле во точката A (на радиус  $R_A$ ) изнесува  $\omega_{eA}$  ( $J/m^3$ ). Да се определи оптоварувањето на кондензаторот. Да се изведат


изразите за функциите на векторите на јачина на електричното поле и електрично поместување во кондензаторот. Колку изнесува напонот и капацитивноста на кондензаторот? Со интегрирање да изведе изразот за енергијата на електричното поле во кондензаторот и изразот да се спореди со формулата за енергија која важи за кондензатори (преку напон и оптоварување).

б) При истото оптоварување на кондензаторот, тој се исполнува со масло со релативна диелектрична константа  $\varepsilon_r$ =5. За вака добиениот кондензатор да се определат изразите за векторите на јачина на електричното поле и електрично поместување? Во овој случај да се определат напонот, капацитивноста и енергијата на кондензаторот? Новодобиените резултати да се споредат со соодветните од случајот под a).



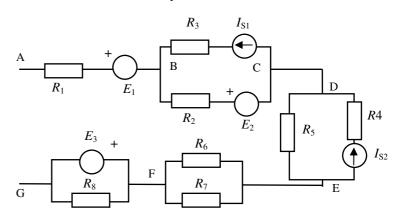
2. (6 *поени*) Во делот од колото прикажано на сликата познати се вредностите на потенцијалот во точките B и C,  $V_B$ =9V и  $V_C$ =15V. Да се определат струите во сите гранки и потенцијалните разлики меѓу точките A и B, C и D, D и E, E и F, F и G, како и напонот меѓу точките A и G.

$$R_1=5\Omega$$
,  $R_2=20\Omega$ ,  $R_3=15\Omega$   
 $R_4=15\Omega$ ,  $R_5=20\Omega$ ,  $R_6=30\Omega$   
 $R_7=60\Omega$ ,  $R_8=50\Omega$   
 $E_1=50V$ ,  $E_2=20V$ ,  $E_3=70V$   
 $I_{S1}=0.7A$ ,  $I_{S2}=0.8A$ 



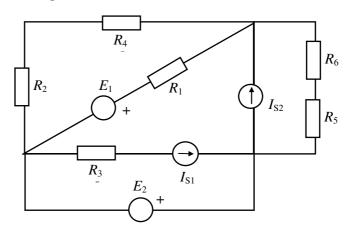3. (6 *поени*) За колото прикажано на сликата да се определи колу равенки и колку непознати има системот равенки според методата на независни контурни струи. Да се постави и реши системот равенки и да се определат струите во сите гранки од колото.

$$R_1 = R_2 = 10\Omega$$
  
 $R_3 = R_4 = 30\Omega$   
 $R_5 = R_6 = 20\Omega$   
 $I_{S1} = 2A$   $I_{S2} = 1A$   
 $E_1 = 12V$   $E_2 = 6V$ 




## ІІ-група (испитот трае 120 минути)

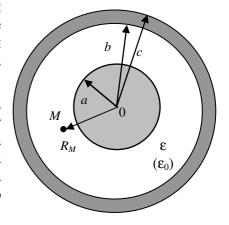1. (13 поени) а) Даден е сферен кондензатор со радиус a на внатршната електрода и со радиуси b и c на надворешната електрода кој е исполнет со масло со релативна диелектрична константа  $\varepsilon_r$ =4. Кондензаторот е наелектризиран со непознато количество електрицитет, но познато е дека густината на енергија на електричното поле во точката M (на радиус  $R_M$ ) изнесува  $\omega_{eM}$  ( $J/m^3$ ). Да се изведат изразите за функциите на векторите на јачина на електричното поле и електрично


поместување во кондензаторот. Колку изнесува напонот и капацитивноста на кондензаторот? Со интегрирање да изведе изразот за енергијата на електричното поле во кондензаторот и изразот да се спореди со формулата за енергија која важи за кондензатори (преку напон и оптоварување).

 $\delta$ ) При истото оптоварување на кондензаторот се испушта да истече маслото и тој се исполнува со воздух. За вака добиениот кондензатор да се определат изразите за векторите на јачина на електричното поле и електрично поместување? Во овој случај да се определат напонот, капацитивноста и енергијата на кондензаторот? Новодобиените резултати да се споредат со соодветните од случајот под a).



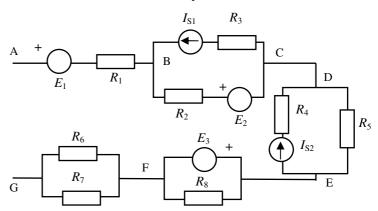2. (6 *поени*) Во делот од колото прикажано на сликата познати се вредностите на потенцијалот во точките В и C,  $V_B$ =16V и  $V_C$ =22V. Да се определат струите во сите гранки и потенцијалните разлики меѓу точките A и B, C и D, D и E, E и F, F и G, и напонот меѓу точките A и G.

$$\begin{array}{ll} R_1{=}5\Omega, & R_2{=}20\Omega,\, R_3{=}35\Omega \\ R_4{=}25\Omega, & R_5{=}20\Omega,\, R_6{=}30\Omega \\ R_7{=}60\Omega, & R_8{=}50\Omega \\ E_1{=}50V, & E_2{=}20V, & E_3{=}70V \\ I_{S1}{=}0.7A,\, I_{S2}{=}0.8A \end{array}$$



3. (6 *поени*) За колото прикажано на сликата да се определи колу равенки и колку непознати има системот равенки според методата на независни контурни струи. Да се постави и реши системот равенки и да се определат струите во сите гранки од колото.

$$R_1 = R_2 = 10\Omega$$
  
 $R_3 = R_4 = 30\Omega$   
 $R_5 = 20\Omega$   $R_6 = 10\Omega$   
 $I_{S1} = 2A$   $I_{S2} = 1A$   
 $E_3 = 12V$   $E_5 = 6V$ 

